
候補問題No.3　全体図から接続点を追う

令和8年度上期・2026年7月19日実施の施工条件に対応／当サイト作成

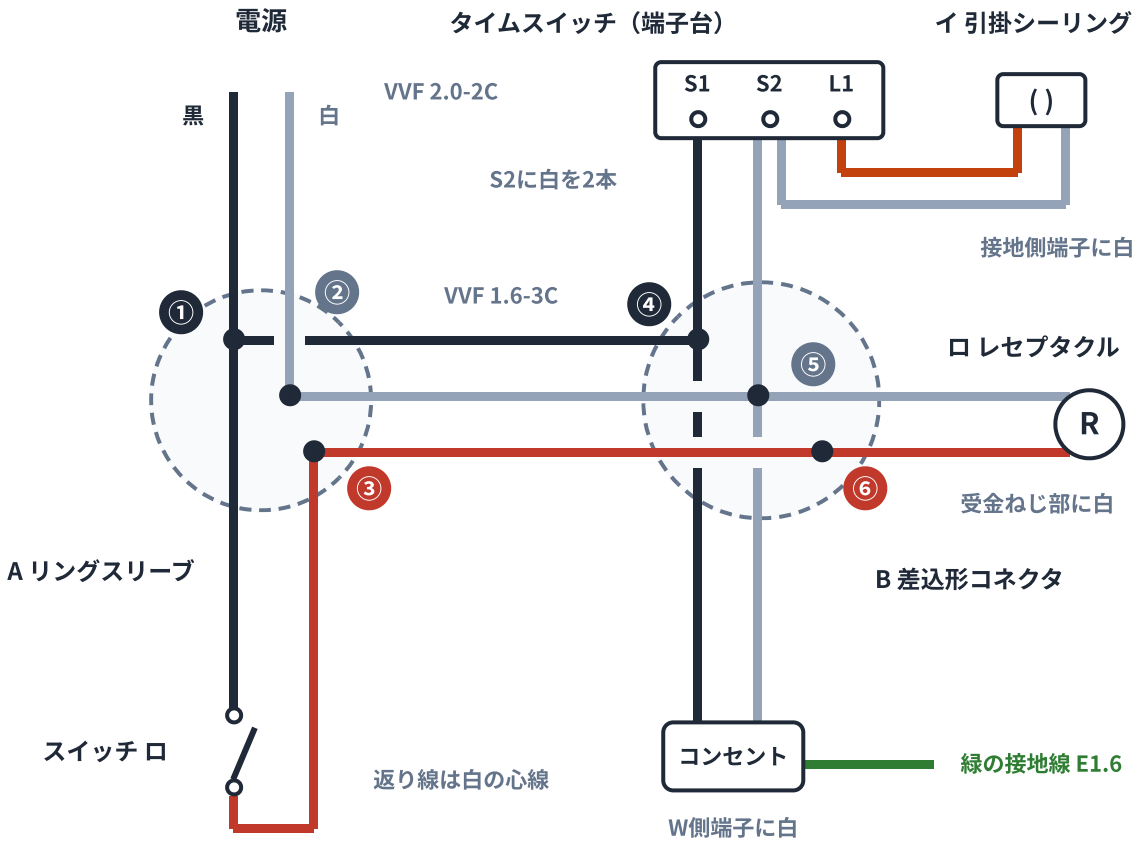

灰色＝白の電線（接地側）、黒＝黒の電線（非接地側）、赤＝スイッチ「ロ」の返り線、橙＝タイムスイッチの出力、緑＝接地線。線が交わっていても、黒丸の無い所はつながっていません。
赤・橙は返り線や出力を追うための表示で、実際の被覆色の指定ではありません。緑は接地線です。

確認する順序

A①〜③、B④〜⑥と、端子台S2に集まる白2本を照合します。照明イの2本は端子台へつながります。

問題用紙から自分で描く → 接続点の番号と心線を照合 → 接続材料を確認

図は接続関係を整理した学習用です。配置・寸法・色別は公式問題の施工条件で確認してください。 別年度・下期・別条件へそのまま適用しません。電源へ接続しない練習用教材です。

照合資料：電気技術者試験センター「令和8年度第二種上期技能試験」No.3の問題2〜3ページ・解答。 公式原図の転載ではありません。出典・接続点の内訳・自己チェック： https://denkikoujishi-roadmap.com/150/
作成：電気工事士への道／2026年10月20日版