
候補問題No.8　全体図から接続点を追う

令和8年度上期・2026年7月19日実施の施工条件に対応／当サイト作成

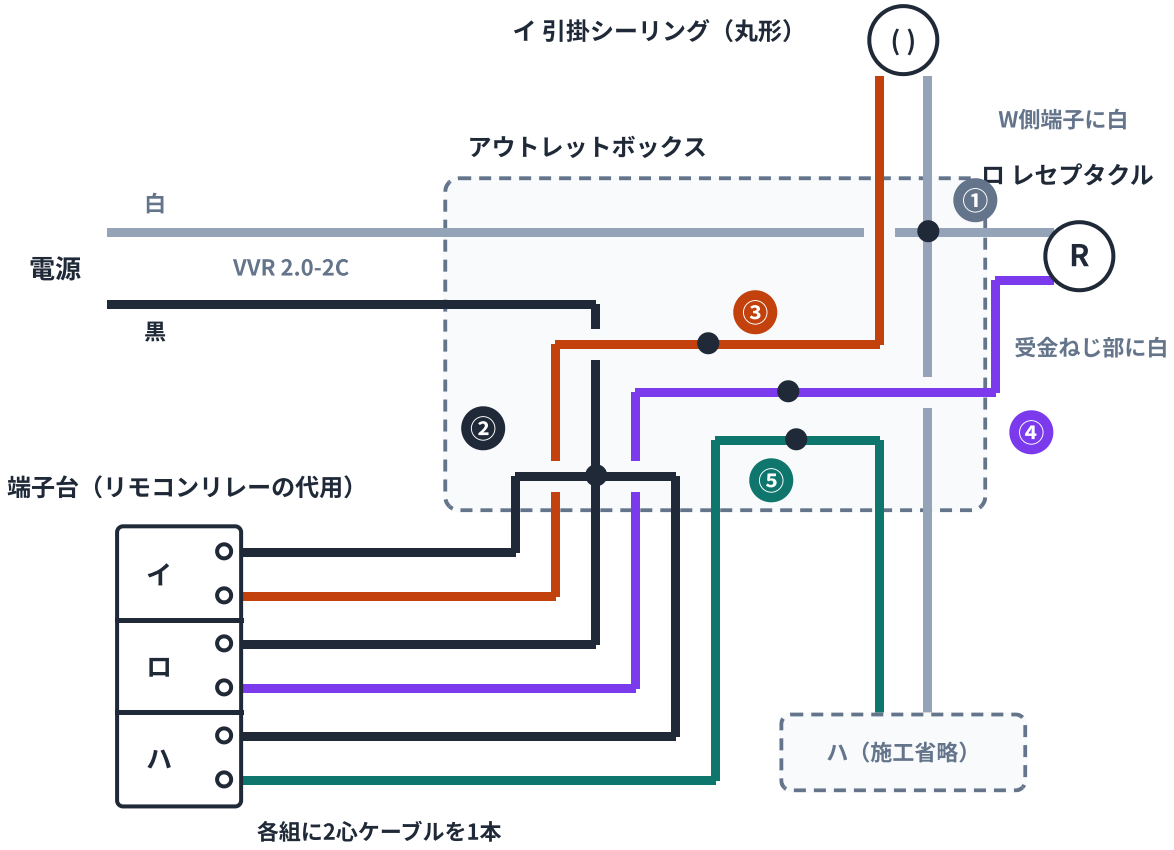

灰色＝白の電線（接地側）、黒＝黒の電線（電源から端子台まで）、橙・紫・緑＝端子台から負荷へ戻る線（イ・ロ・ハ）。線が交わっていても、黒丸の無い所はつながっていません。
橙・紫・緑はイ・ロ・ハの戻り線を追う表示で、被覆色の指定ではありません。この図の緑は接地線を意味しません。

確認する順序

箱内①〜⑤と端子台イ・ロ・ハを照合します。①②は4本用コネクタ、③④⑤は端子台から戻る線と各負荷をつなぐ接続です。

問題用紙から自分で描く → 接続点の番号と心線を照合 → 接続材料を確認

図は接続関係を整理した学習用です。配置・寸法・色別は公式問題の施工条件で確認してください。 別年度・下期・別条件へそのまま適用しません。電源へ接続しない練習用教材です。

照合資料：電気技術者試験センター「令和8年度第二種上期技能試験」No.8の問題2〜3ページ・解答。 公式原図の転載ではありません。出典・接続点の内訳・自己チェック： https://denkikoujishi-roadmap.com/242/
作成：電気工事士への道／2026年10月20日版